

Nichtleiter

Leiter

Strom

Glas

Teste Dein Wissen 2 - Strom

Welche Materialien leiten Strom? Kreuze an:

Wasser	
Holz	
Metall	
Kunfer	
Alu	
Plastik	
<u>Vervollständige diese Sätze.</u>	
Damit ein Lämpchen leuchtet, muss	durch den Glühdraht fließen. Der Stror
fließt, wenn der Stromkreis	ist. Mit einem kai
ich den Strom ein- und ausschalten.	
Jede Batterie hat einen	und einen
Zeichne einen Stromkreis mit diesen Symbol	len und beschrifte sie richtig.
\otimes — —	