

Strom

Teste Dein Wissen 2 – Strom

Welche Materialien leiten Strom? Kreuze an:

	Leiter	Nichtleiter
Glas		x
Wasser	x	
Holz		x
Metall	x	
Kupfer	x	
Alu	x	
Plastik		x

Vervollständige diese Sätze.

Damit ein Lämpchen leuchtet, muss Strom durch den Glühdraht fließen. Der Strom fließt, wenn der Stromkreis geschlossen ist. Mit einem Schalter kann ich den Strom ein- und ausschalten.

Jede Batterie hat einen Pluspol und einen Minuspol.

Zeichne einen Stromkreis mit diesen Symbolen und beschrifte sie richtig.



Lampe



Batterie



Draht

